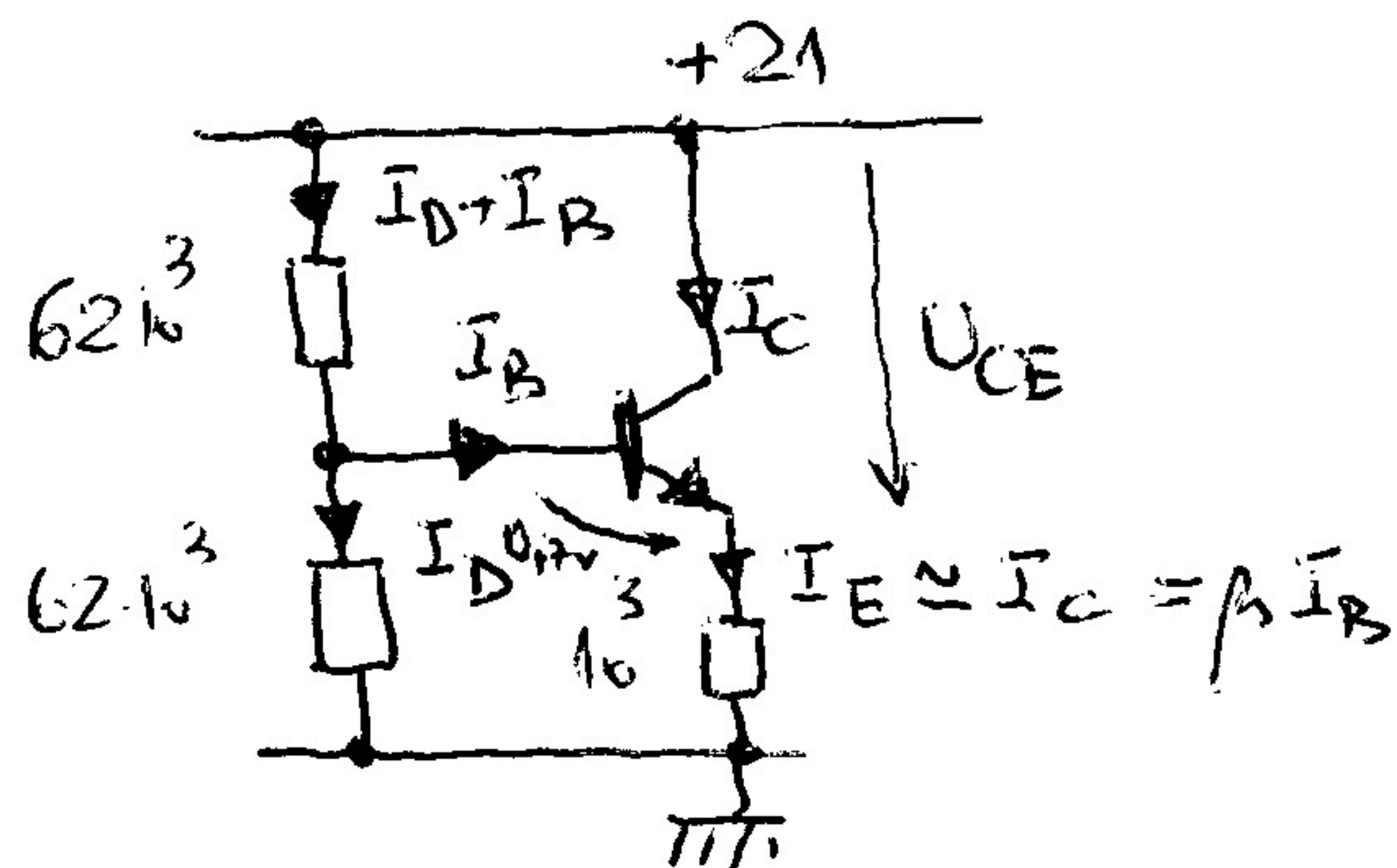


Schema echivalentă de CC.




Div primelor 2 rezistoare IB :

$$\begin{array}{r} 19,6 \cdot 262 \\ 1834 \quad 0,075 \\ \hline 1260 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 2,20 \cdot 3,2 \\ 192 \quad 0,69 \\ \hline 280 \end{array}$$

Schema echivalentă de CA

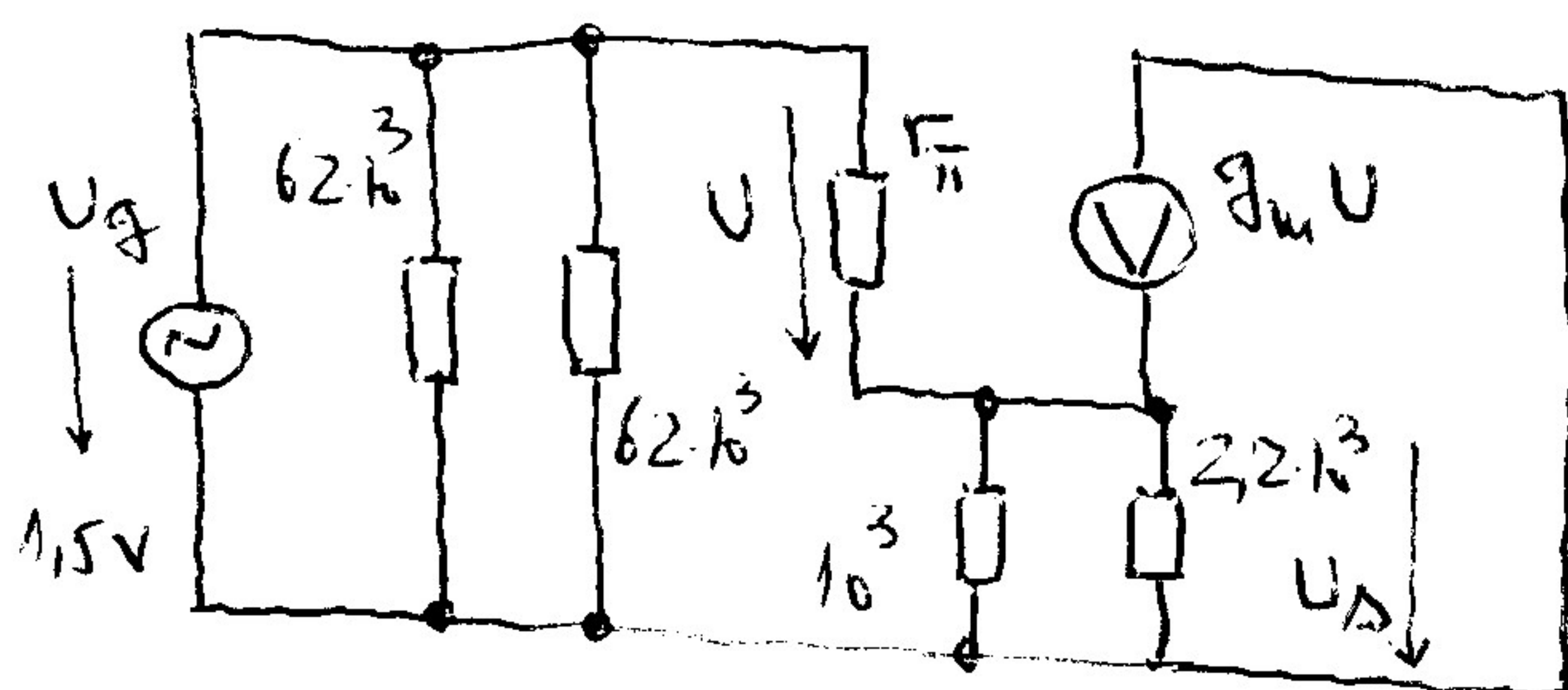

Se simplifică înlocuind rezistențele paralele cu rezistență echivalentă
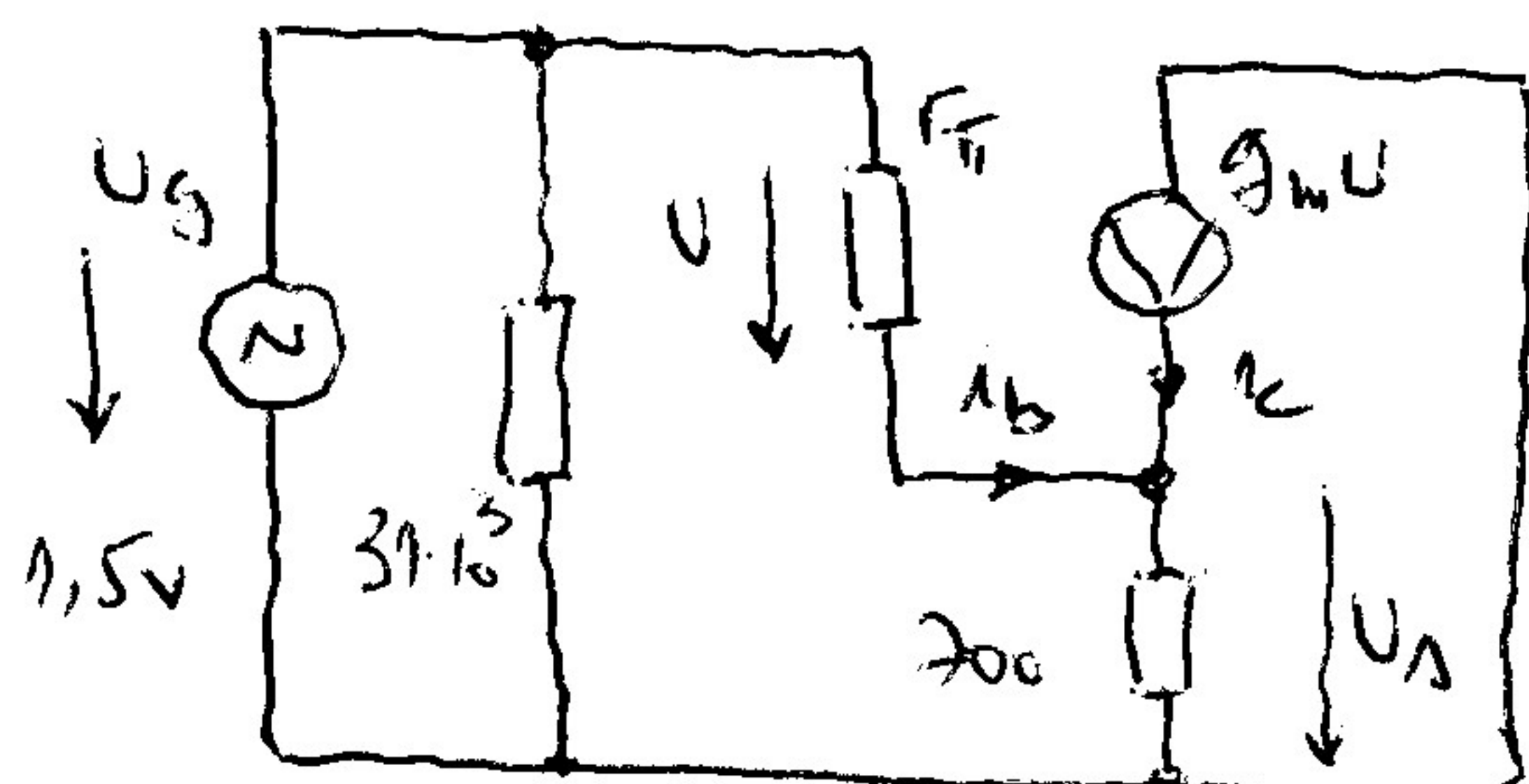
$$62k \parallel 62k = 31k \quad \frac{1k \cdot 2,2k}{1k + 2,2k} = \frac{2,2}{3,2}k \approx 700$$



$$\beta = 100$$

$$s_{cer} \quad I_C, U_{CE}, U_{\Delta}$$

Ecuații pentru calcul :

$$\begin{cases} 21 = (I_D + I_B) 62 \cdot 10^3 + I_D \cdot 62 \cdot 10^3 \\ I_D \cdot 62 \cdot 10^3 = 0,7 + \beta I_B \cdot 10^3 \\ 21 = U_{CE} + \beta I_B \cdot 10^3 \end{cases}$$

$$21 = I_B \cdot 62 \cdot 10^3 + 2 I_D \cdot 62 \cdot 10^3$$

$$21 = I_B \cdot 62 \cdot 10^3 + 2 \cdot 0,7 + 2 \cdot 100 \cdot 10^3 I_B$$

$$21 - 1,4 = I_B (62 \cdot 10^3 + 200 \cdot 10^3)$$

$$I_B = \frac{19,6}{262} \cdot 10^{-3} = \frac{19,6}{262} \mu A$$

$$I_B = 0,075 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 0,075 = 7,5 \mu A$$

$$U_{CE} = 21 - 7,5 \cdot 10^{-3} \cdot 10^3 = 13,5 V$$

$$g_m = 40 I_C = 40 \cdot 7,5 \cdot 10^{-3} = 0,3 \text{ } 1/\Omega$$

$$A_u = \frac{U_{\Delta}}{U_g}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{0,3} = 330 \Omega$$

$$A_u = \frac{r_{oc}(i_c + i_b)}{U + r_{oc}(i_c + i_b)} = \frac{r_{oc} (g_m U + \frac{U}{r_{\pi}})}{U + r_{oc} (g_m U + \frac{U}{r_{\pi}})}$$

$$= \frac{r_{oc} (g_m r_{\pi} + 1)}{1 + r_{oc} (g_m r_{\pi} + 1)}$$

$$= \frac{r_{oc} (\beta + 1)}{r_{\pi} + r_{oc} (\beta + 1)} \approx \frac{r_{oc} \cdot 100}{330 + r_{oc} \cdot 100} \approx 1$$

$$U_{\Delta} \approx U_g = 1,5 V$$